
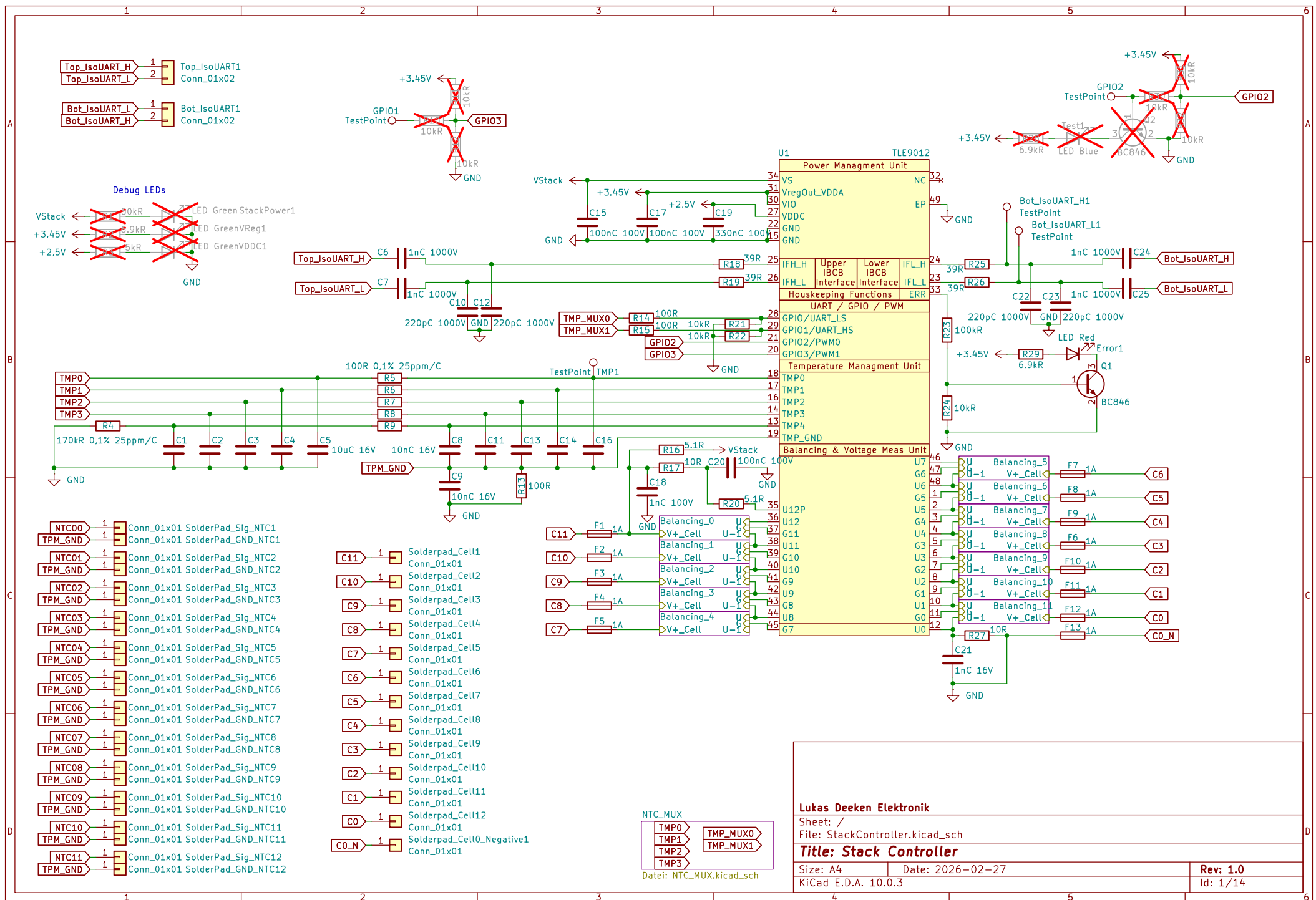


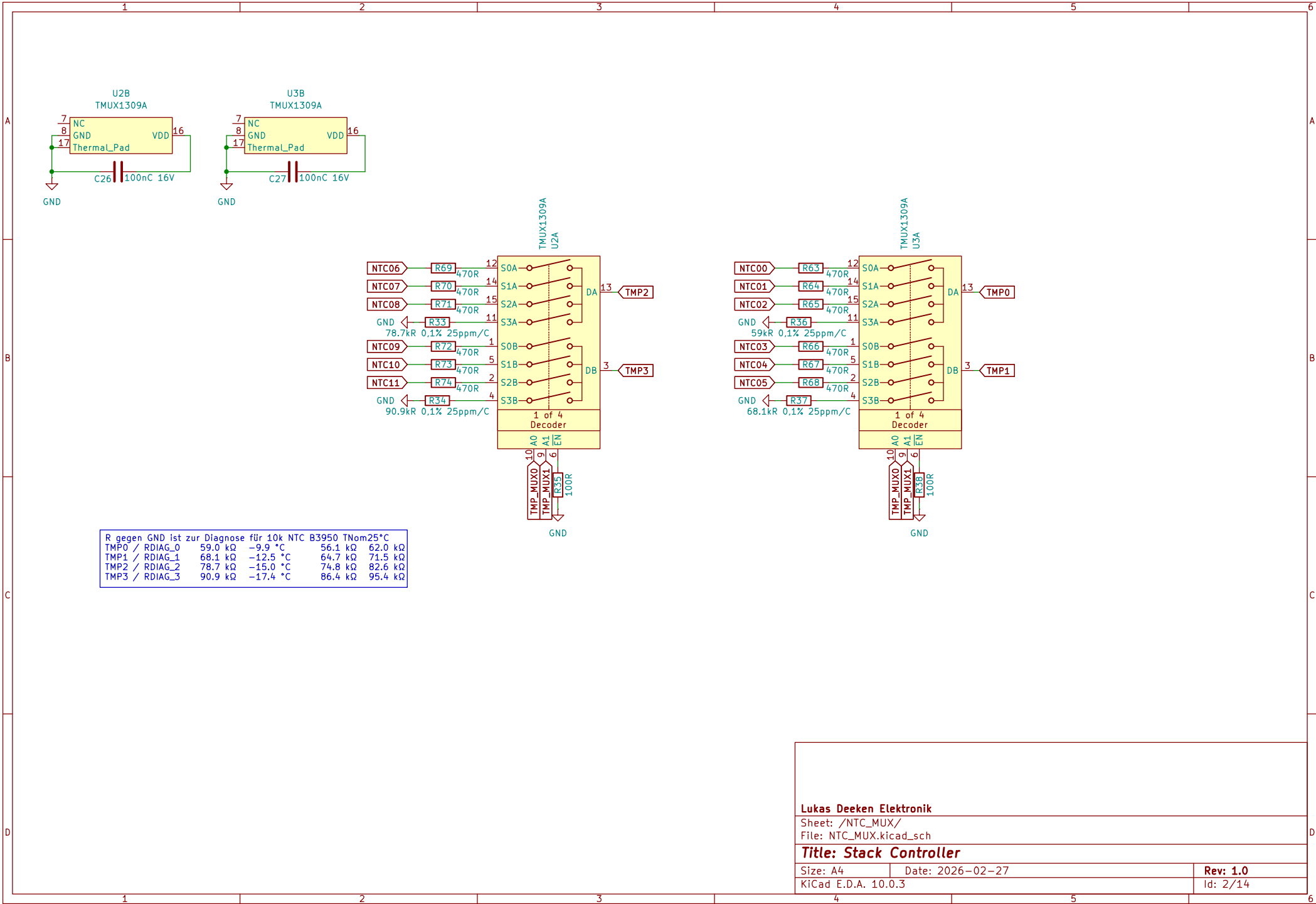



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /NTC_MUX/
File: NTC_MUX.kicad_sch

Title: Stack Controller


Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.3

Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

Id: 2/14

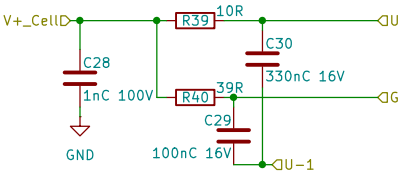ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_0/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 3/14

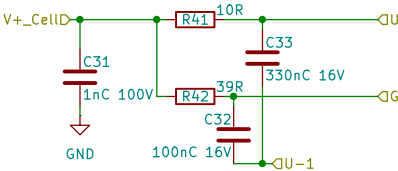ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_1/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller


Size: A4 Date: 2026-02-27

KiCad E.D.A. 10.0.3

Rev: 1.0

Id: 4/14

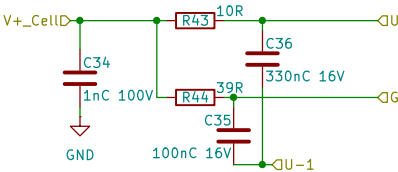ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_2/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 5/14

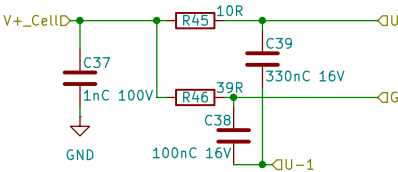ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_3/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 6/14

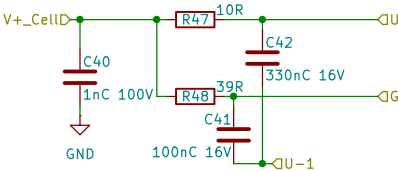ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_4/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3


Id: 7/14

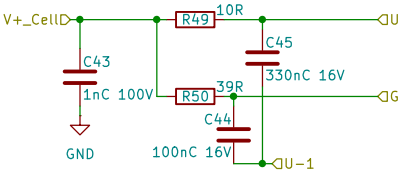ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik		
Sheet: /Balancing_5/		
File: Balancing.kicad_sch		
Title: Stack Controller		
Size: A4	Date: 2026-02-27	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 8/14

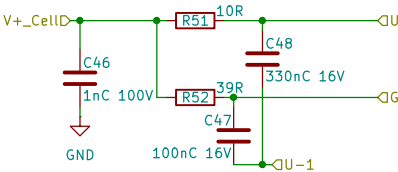ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_6/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 9/14

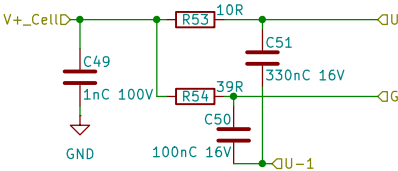ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_7/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 10/14

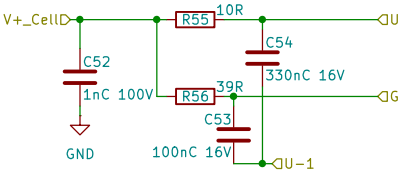ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_8/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 11/14

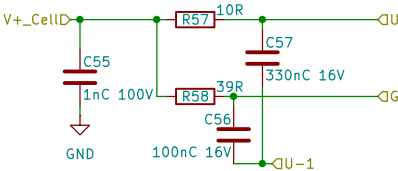ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_9/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 12/14

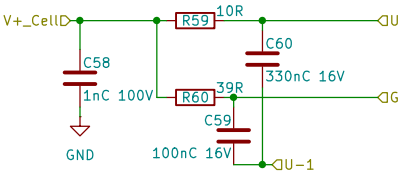ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_10/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4


Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 13/14

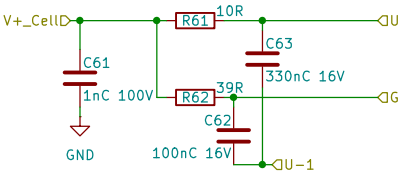ohne RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega) = 104.7 \text{ mA}$
mit RF im Strompfad:
 $I = 4.25 \text{ V} / (39 \text{ } \Omega + 1.6 \text{ } \Omega + 10 \text{ } \Omega) = 84.0 \text{ mA}$



Lukas Deeken Elektronik

Sheet: /Balancing_11/
File: Balancing.kicad_sch

Title: Stack Controller

Size: A4

Date: 2026-02-27

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. 10.0.3

Id: 14/14